

I. PHẦN LÝ THUYẾT

1. Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn: Dụng cụ, vật liệu, thiết bị, Quy trình lắp đặt mạch điện và vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.
2. Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn: Dụng cụ, vật liệu, thiết bị, Quy trình lắp đặt mạch điện và vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.
3. Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn: Dụng cụ, vật liệu, thiết bị, Quy trình lắp đặt mạch điện và vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.
4. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà: Mạng điện lắp đặt kiểu nổi, Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm.

II. PHẦN CÂU HỎI MINH HỌA

- Câu 1:** Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn?
- Câu 2:** Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực điều khiển hai đèn?
- Câu 3:** Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang.
- Câu 4:** Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ.
- Câu 5:** Hãy so sánh ưu điểm, nhược điểm của phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.

... Hết...

Đồng Tiến, ngày 10/04/2023

NGƯỜI SOẠN NỘI DUNG
(Đã ký)

Đặng Thanh Trường

