

Câu 1: Vẽ sơ đồ nguyên lý và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt.

Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt và lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị dụng cụ của mạch điện.

Câu 3: Thực hành lắp mạch điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt

----- **Hết** -----

Đồng Tiến, ngày 01/02/2021
Người biên soạn

Ngô Thị Thúy Lan